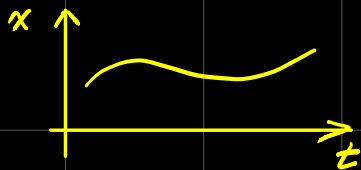


# SINAIS e SISTEMAS



Signal  $\rightarrow x(t) \rightarrow$  série temporal

Classificar o sinal



Contínuo




Discreto



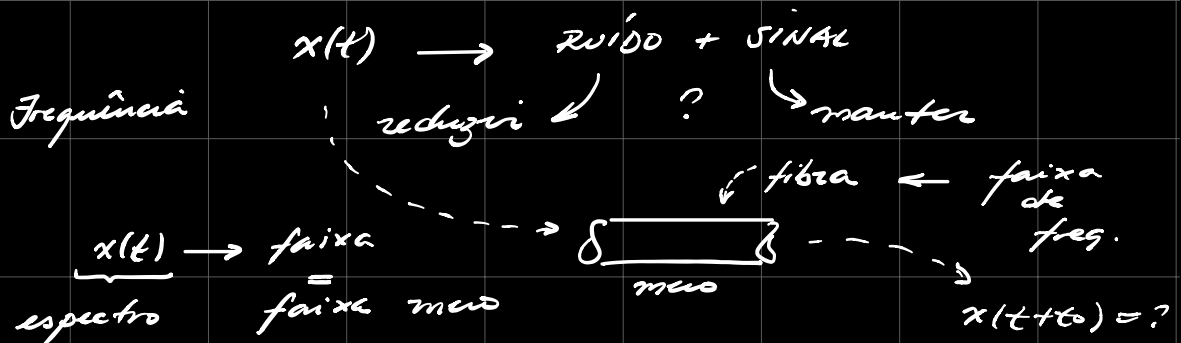
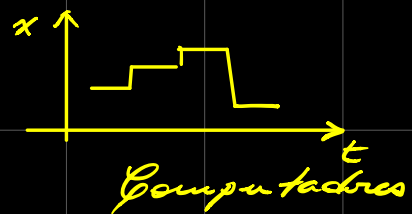



$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(\omega)$$

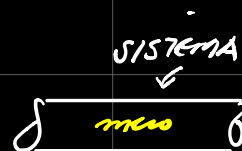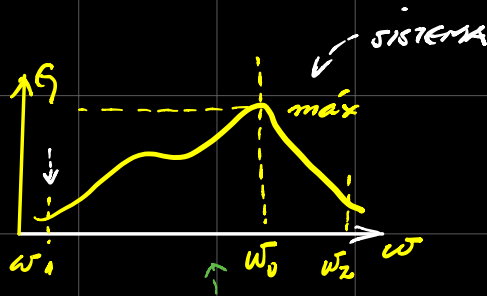

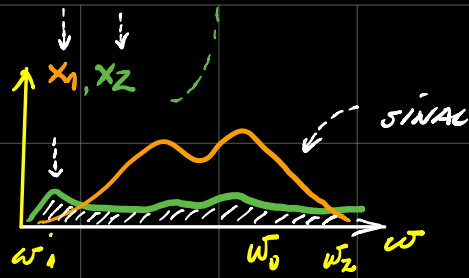


Série e transformada de Fourier

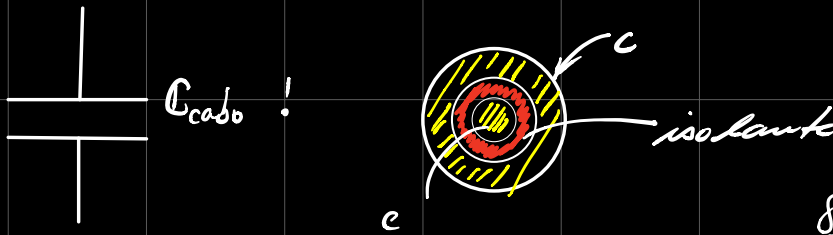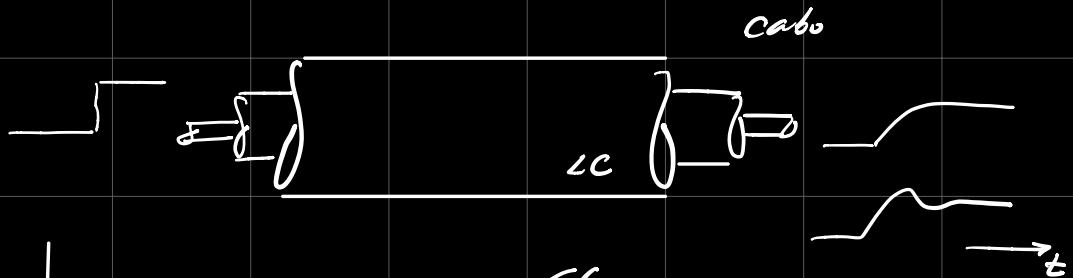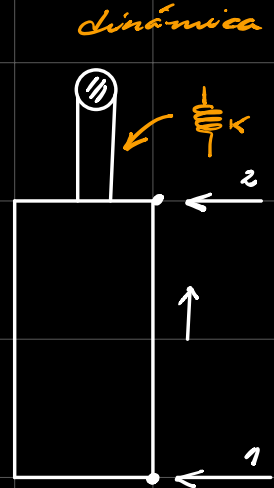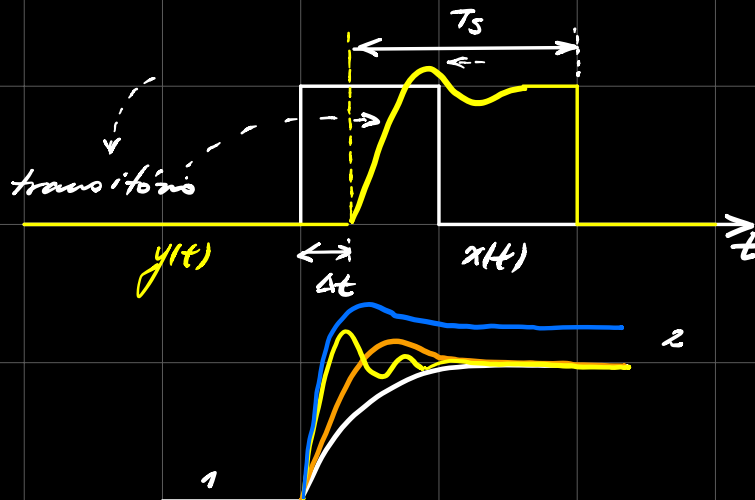

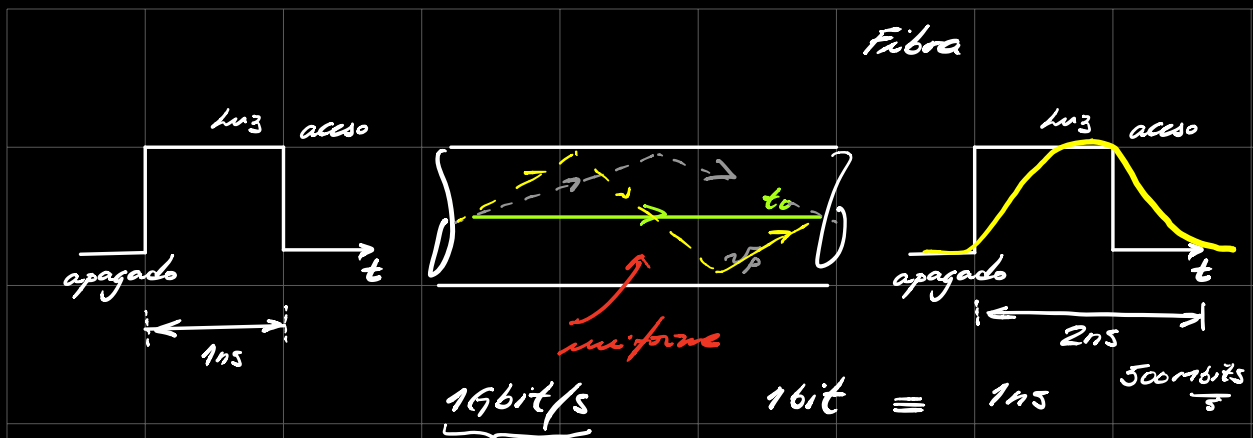

$$x(t) \longleftrightarrow x(s)$$

Laplace : transitorios

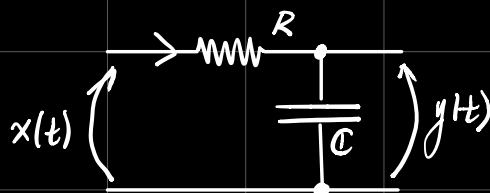

tempos :

$$x(t) = v_R(t) + y(t)$$

$$i_C(t) = C \frac{dy(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned}
 y(t_0) &= 2 \checkmark \\
 y(t_0) &= 4 \checkmark \\
 y(t_1) &= 0 \checkmark \\
 y(t_1) &= -20 \checkmark
 \end{aligned}$$

$$x(t) = R \cdot C \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

$$RC \dot{y}(t) + y(t) = x(t) \quad \leftarrow \text{modelo do circuito}$$


derivadas

$\Rightarrow$

$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{RC} y(t) + \frac{x(t)}{RC}$$

$\Rightarrow$  sw

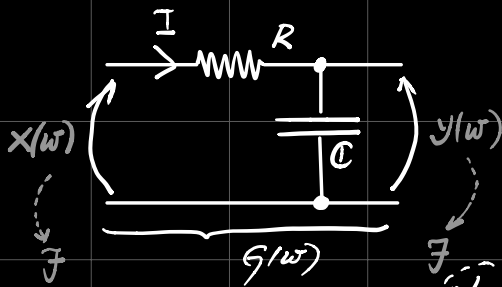$\dot{y}(t) > 0 \rightarrow \uparrow$      $\dot{y}(t) < 0 \rightarrow \downarrow$      $\dot{y}(t) = 0$  estavel



$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{RC} y(t) + x(t)$$

$$y(w) = \frac{\left(\frac{1}{j\omega C}\right) x(w)}{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right)} I$$

$X_C = \frac{1}{\omega C}$   
 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

$$y(w)/x(w) = \frac{1}{j\omega RC + 1} = G(w) \leftarrow$$

$$\underbrace{y(w)}_{\text{saída}} = G(w) \cdot \underbrace{x(w)}_{\text{entrada}} \leftarrow \text{sistema}$$

$$G(w) = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

$\omega = 0 \rightarrow \omega C \rightarrow \text{muito}$

$$G(\omega=0) = \frac{1}{j \cdot 0 \cdot RC + 1} = 1$$


$$G(\omega = 1/RC) = \frac{1}{j \frac{1}{RC} \cdot RC + 1} = \frac{1}{j + 1}$$

$$G(w) = \frac{1 \angle 0}{\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{1/\sqrt{2}}{0.707} \angle -45^\circ$$

atraso

$$y(\omega) = \underline{0.707} \angle -45^\circ \cdot x(\omega)$$

$$\longrightarrow \underline{y(\omega)} = 0.707 |x(\omega)| \angle \theta_{x(\omega)} - 45^\circ$$

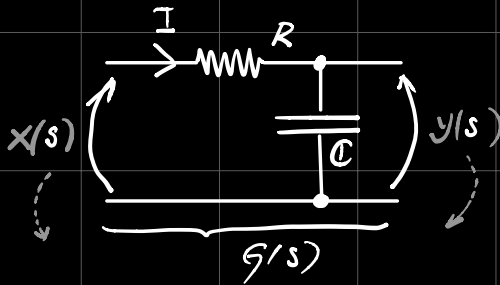

$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{RC} y(t) + x(t)$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$y(s) = \frac{\frac{1}{sC} \cdot x(s)}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{sRC + 1} \cdot x(s)$$

$$y(s)/x(s) = \frac{1}{sRC + 1} = G(s)$$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

transitions!

$$x(t) = \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} x(s) = 1 \quad \therefore y(s) = G(s) \cdot \underbrace{x(s)}_1$$

$$y(s) = G(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$$

$$y(t) = \frac{1}{RC} \cdot e^{-t/RC}$$

